

Лабораторная работа № 4.8А "Резонанс токов"

Кирилл Шевцов Б03-402

16.10.2025

Лабораторная установка

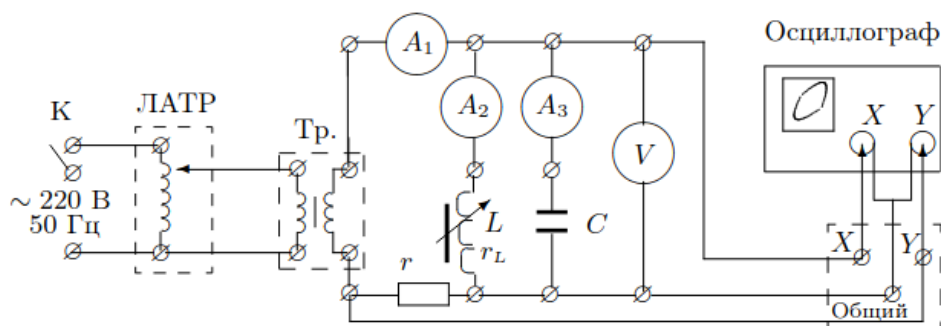


Рис. 1: Лабораторная установка

Задание предполагает снятие зависимости значений тока на участках с амперметрами от индуктивности катушки. Согласно установке : амперметр A_1 показывает общий ток в цепи, A_2 - ток на участке с катушкой, A_3 - ток на конденсаторе заданной емкости $C = 120 \text{ мкФ}$. Напряжение подается от сети постоянным $U = 220 \text{ В}$, частота генератора также постоянна и равна $\nu = 50 \text{ Гц}$.

Картину резонанса можно увидеть либо по минимальному току на амперметре A_1 , либо на осциллографе: резонансу соответствует нулевой сдвиг фазы, то есть вырождение эллипса в наклонную прямую. Резонанс токов полагается исследовать на параллельном колебательном контуре, поскольку напряжение на участках цепи, параллельных включенному вольтметру, совпадают.

Измерения и результаты

- Будем медленно вдвигать сердечник в катушку индуктивности. Зафиксировав расстояние, на которое вдвинут сердечник, снимем показания амперметров A_1 , A_2 , A_3 . Ток на участках с катушкой, конденсатором и общий ток обозначим соответственно I_L , I_C , I .

$x, \text{ см}$	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5
$I_L, \text{ А}$	0.417	0.387	0.354	0.325	0.301	0.277	0.255	0.233	0.213	0.186
$I_C, \text{ А}$	0.401	0.395	0.392	0.393	0.386	0.398	0.395	0.395	0.398	0.391
$I, \text{ А}$	0.05	0.045	0.056	0.078	0.100	0.125	0.144	0.164	0.186	0.207

Таблица 1: снятие токов при движении сердечника

Обозначим четкий диапазон перемещения дросселя $\Delta = 1.5 \div 6.9 \text{ см}$. Напряжение на ЛАТР поддерживаем постоянным и равным $U_0 = 10.0 \pm 0.1 \text{ В}$. Частота лабораторного трансформатора $\omega = 50 \pm 1 \text{ Гц}$. Емкость конденсатора $C = 120 \pm 10 \text{ мкФ}$.

2. Построим графики зависимостей сил тока на рассмотренных участках от положения x сердечника.

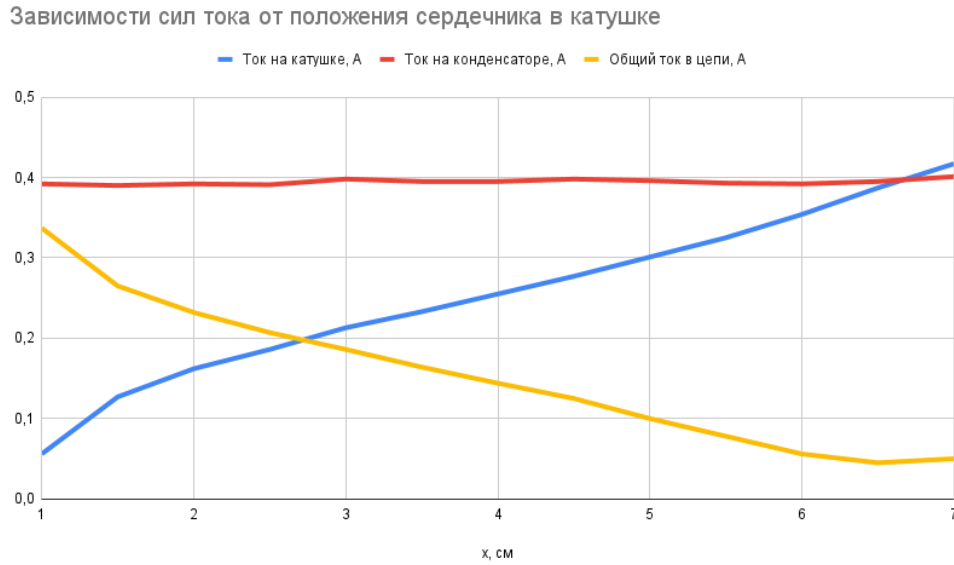


Рис. 2: зависимость силы тока от положения сердечника в катушке

Из результатов измерений видно, что сила тока на участке с катушкой постоянно увеличивается, общий ток в цепи уменьшается. Сила тока на участке с конденсатором остается постоянной, поскольку она зависит только от частоты и напряжения генератора.

$$I_C = U_0 \omega C = 2\pi \nu C U_0 \quad (1)$$

На самом деле, ток меняется, как видно из графика и таблицы. Это может быть связано с тепловыми потерями и неидеальностью элементов.

3. Найдем положение резонанса с помощью осциллографа, запишем резонансные значения тока на рассматриваемых участках цепи.

$I_L^{res}, \text{ A}$	$I_C^{res}, \text{ A}$	$I^{res}, \text{ A}$	$\Delta I_L^{res}, \text{ A}$	$\Delta I_C^{res}, \text{ A}$	$\Delta I^{res}, \text{ A}$
0.428	0.419	0.049	0.001		

Таблица 2: резонансные токи на катушке, конденсаторе и в цепи

4. Рассчитаем добротность колебательного контура - через токи, и резонансное сопротивление - через полный ток и напряжение.

$$Q = \frac{I_C^{res}}{I^{res}} = \frac{0.428}{0.049} = 8.55 \pm 0.19, \quad \Delta Q = Q \left(\frac{\Delta I_C^{res}}{I_C^{res}} + \frac{\Delta I^{res}}{I^{res}} \right) = 0.19 \quad (2)$$

$$R_\Sigma = \frac{U_0}{I^{res}} = \frac{10.00}{0.049} = 204.08 \pm 4.37 \text{ Ом}, \quad \Delta R_\Sigma = R_\Sigma \left(\frac{\Delta U_0}{U_0} + \frac{\Delta I^{res}}{I^{res}} \right) = 4.37 \text{ Ом} \quad (3)$$

5. Рассчитаем индуктивность катушки L_{res} через емкость и частоту, а затем через добротность и емкость сделаем расчет активного сопротивления катушки.

$$L_{res} = \frac{1}{\omega^2 C} = 0.084 \pm 0.010 \text{ Гн}, \quad \Delta L_{res} = L_{res} \left(\frac{2\Delta\omega}{\omega} + \frac{\Delta C}{C} \right) = 0.010 \text{ Гн} \quad (4)$$

$$r_L = \frac{\omega_0 L_{res}}{Q} = \frac{1}{Q} \sqrt{\frac{L_{res}}{C}} = 3.09 \pm 0.49 \text{ Ом}, \quad \Delta r_L = r_L \left(\frac{\Delta L_{res}}{2L_{res}} + \frac{\Delta C}{C} - \frac{\Delta Q}{Q} \right) = 0.49 \text{ Ом} \quad (5)$$

6. Сравним полученные значения сопротивления и индуктивности со значениями, снятыми с моста $E7 - 8$ при частоте $\nu = 50$ Гц.

Частота, Гц	Табличные данные		Измеренные данные	
ν , Гц	L_{res} , мГн	r_L , Ом	L_{res} , мГн	r_L , Ом
50 ± 1	67.011 ± 0.001	1.937 ± 0.001	84.00 ± 0.01	3.09 ± 0.01

Таблица 3: Сравнение с полученными данными

Как видно, измерения сопротивлений отличаются чуть меньше, чем в 2 раза, измерение индуктивности отличаются примерно на 20 мГн.

7. Построим векторные диаграммы резонансных значений тока.

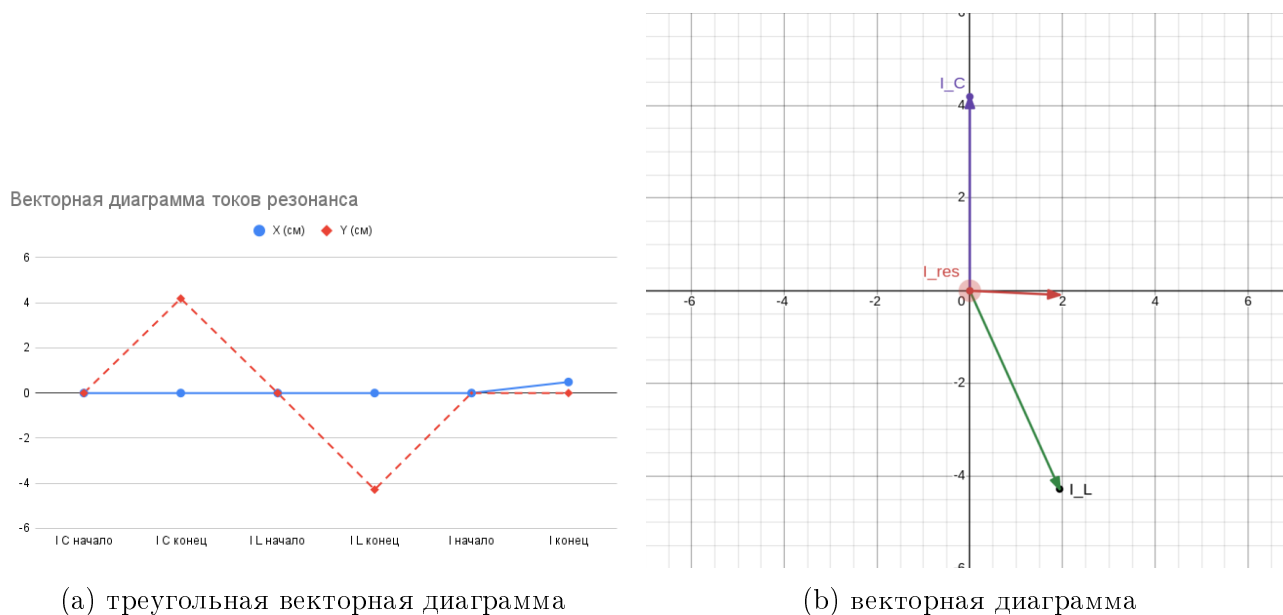


Рис. 3: Векторная диаграмма для резонансных токов

Из графиков видно, что вектор тока на конденсаторе направлен вертикально, ток на катушке смотрит против вертикальной оси, а их сумма почти направлена вдоль горизонтальной оси. На первой диаграмме виден "хвостик" графика для координаты x - это активное сопротивление катушки, которое присутствует в реальных условиях измерений. Если считать элементы идеальными, то токи I_L и I_C будут совпадать по величине, то есть компенсировать друг друга.

Замечание: Таблица, согласно которой были построены данные на треугольной векторной диаграмме.

Точка	X , см	Y , см
I_C , начало	0	0
I_C , конец	0	4.19
I_L , начало	0	0
I_L , конец	0	-4.28
I , начало	0	0
I , конец	0.49	0
S , масштаб	0.1	

Таблица 4: Таблица для векторной диаграммы